

- 1) Monte um circuito que mostre o estado das chaves e se todas estão ligadas ou não.
- 2) Crie um circuito que mostre o resultado de todas as operações booleanas fundamentais, considerando três entradas.
- 3) Projete um conversor 2x4 binário sequencial para one-hot